





# Capitolo 6

## Reti asincrone

- 6.1 – Elaborazione asincrona
- 6.2 – Memorie binarie
- 6.3 – Analisi e Sintesi


# 6.1

## Elaborazione asincrona

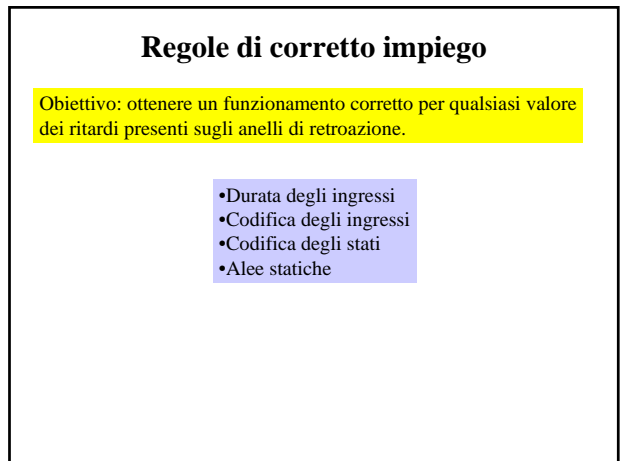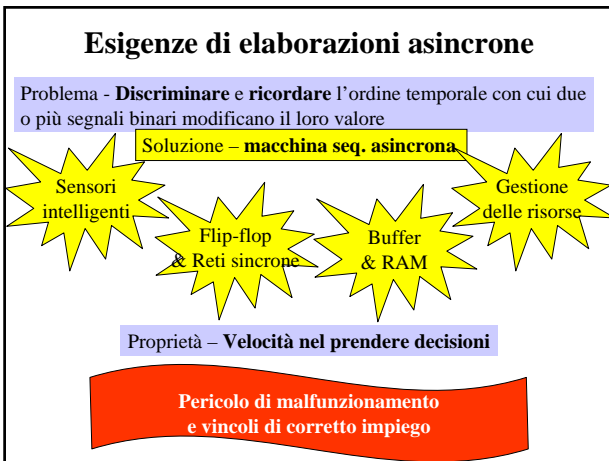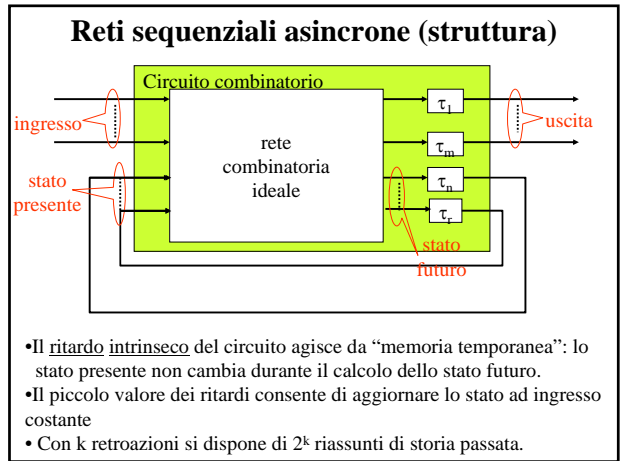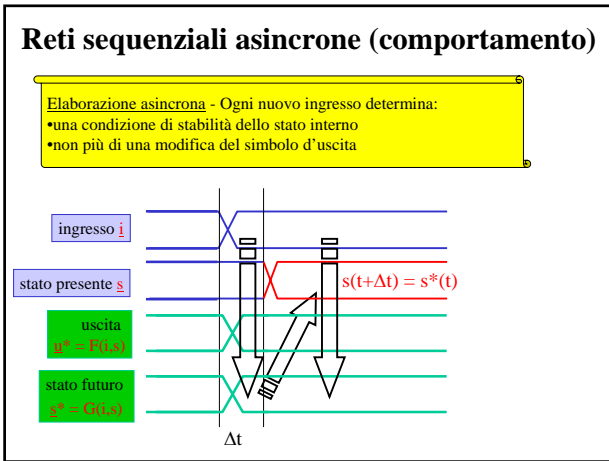
 
### 1. Durata degli ingressi

L'ingresso può essere modificato solo dopo che il circuito ha raggiunto la nuova stabilità




Il passaggio da una ad un'altra condizione di stabilità è detto funzionamento in **modo fondamentale**

### 2. Codifica degli ingressi

I segnali d'ingresso devono cambiare di valore uno solo alla volta

 Esempio di situazione d'ingresso pericolosa : 10 ⇒ 01




La codifica dei simboli d'ingresso non può essere arbitraria: configurazioni consecutive devono essere **adiacenti**

### 3. Codifica degli stati


**Codifica degli stati interni** - Per eliminare a priori la presenza di stati interni "spuri" le config. Condizione restrittiva lo stato presente ed a tutti i suoi possibili stati Vincolo eccessivo per il valore di un solo bit

 Esempio di situazione pericolosa : 10 - 01


 
### Corse e Corse critiche

Segnali in retroazione per cui è stata prevista una modifica **contemporanea** di valore si trovano in una situazione di **corsa**: nel circuito i cambiamenti si verificheranno infatti a istanti diversi e con un ordine dettato dai ritardi interni. Una **corsa è critica** se si possono raggiungere stabilità diverse.




### Eliminazione a priori delle corse critiche (1)

- Nelle colonne con **una sola stabilità** si inserisce il simbolo dello stato stabile al posto di eventuali condizioni d'indifferenza
- Per le sole colonne **con più stabilità** si traccia il **grafo delle adiacenze**: ogni coppia stato presente-stato futuro è indicata con due nodi connessi da un ramo orientato.
- Si sovrappone il grafo ad una mappa per il minimo numero di variabili di stato e si verifica se è possibile **assegnare configurazioni adiacenti ad ogni coppia di stati coinvolta in una transizione**
- (segue)

### Una codifica priva di corse critiche


	i1	i2	i3
A	A	B	A
B	A	B	D
C	A	C	C
D	A	C	D

OK

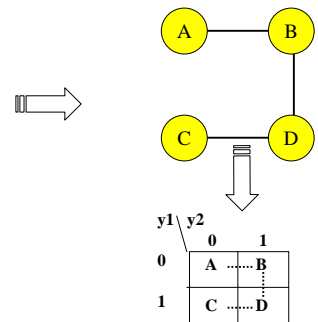

Mappa di codifica

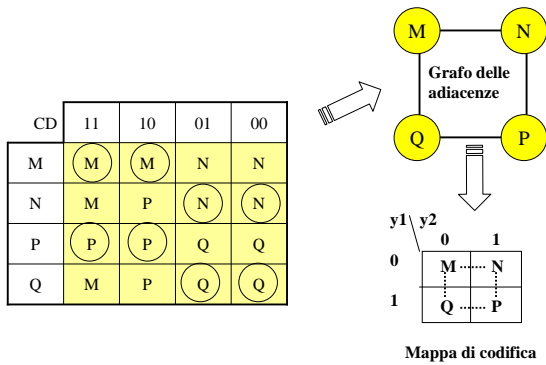
### Codifica degli stati per il flip-flop (pag. 40)




### Eliminazione a priori delle corse critiche

- Se è impossibile soddisfare tutte le richieste di adiacenza, si cerca di ridurle introducendo **transizioni multiple**
- Se non ci si riesce, si **incrementa il numero delle variabili di stato** e si ritorna a 4.


### Transizioni multiple (1)

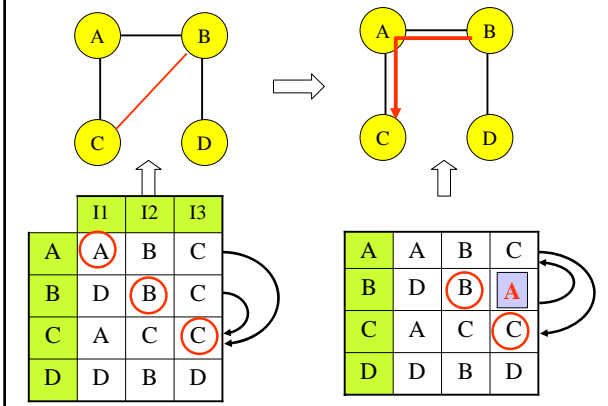

### Transizioni multiple (2)

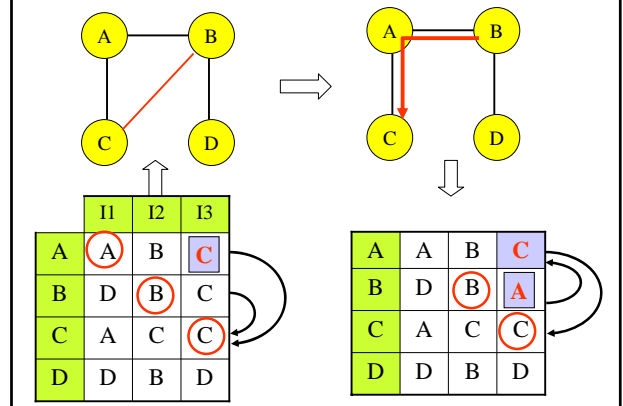

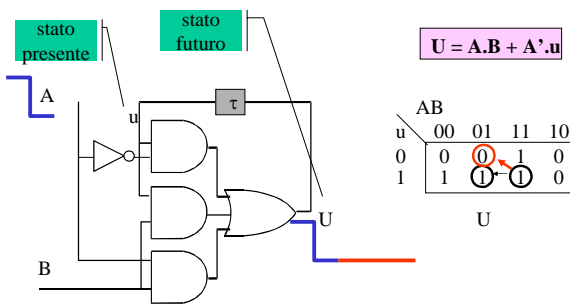
### Eliminazione a priori delle alee statiche




Sulle retroazioni si deve sempre rispettare T14

## 6.2 Memorie binarie

## Memorie binarie

 


 Cosa scrivere e **quando** scrivere  $\Rightarrow$  sequenza d'ingresso




astrazione

$$I = f(M, A, i) = M + A' \cdot i$$

 
 
## Rete ideale, ritardo e retroazione

$$V_u = V_3 \downarrow (V_1 \downarrow V_2) \quad V_1(t + 2\tau_p) = V_u(t)$$




## Sintesi del latch Set-Reset

1



**Latch SR:** rete sequenziale asincrona che memorizza il valore di un bit. Il valore **1** del **comando di set** ordina la memorizzazione del valore 1. Il valore **1** del **comando di reset** ordina la memorizzazione del valore 0. Per **S=0, R=0**, lo stato **Q** ricorda l'ultimo comando ricevuto.

2

 

3

## Tabella di flusso ed equazioni caratteristiche

q \ S,R	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1






q \ SR	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1


$$Q = S + R' \cdot q$$

q \ SR	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	1	0	-	1

$$Q = R' \cdot (S + q)$$

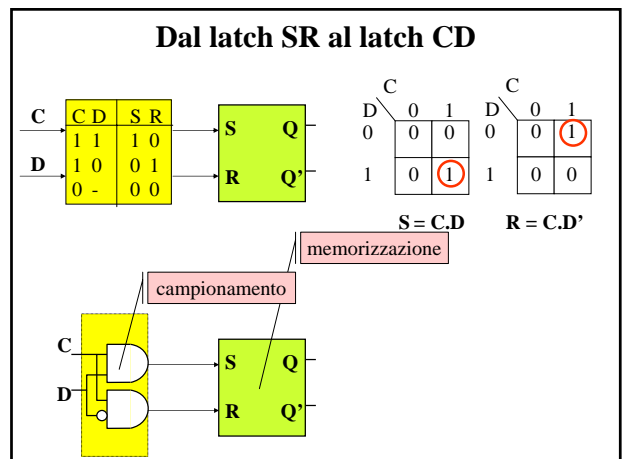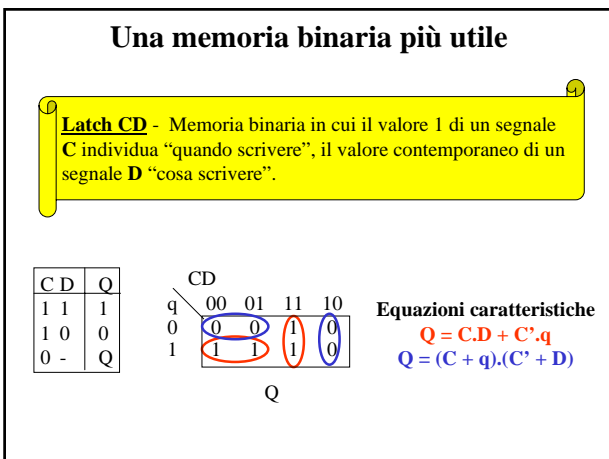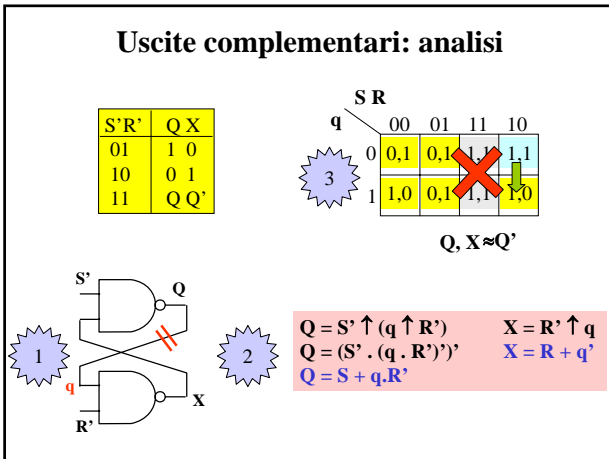 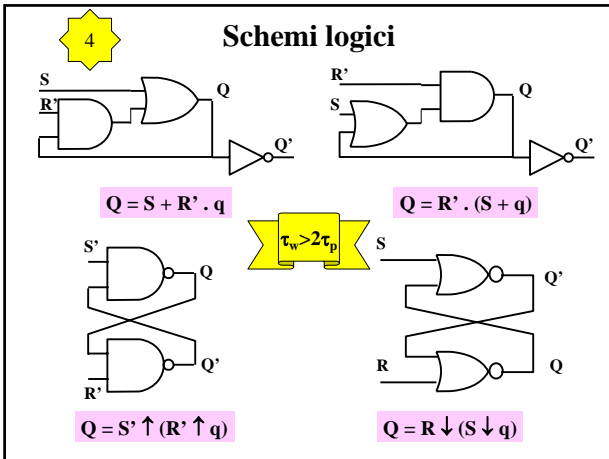La configurazione d'ingresso S=1, R=1 è vietata  
**q** variabile di stato presente  
**Q** variabile di stato futuro



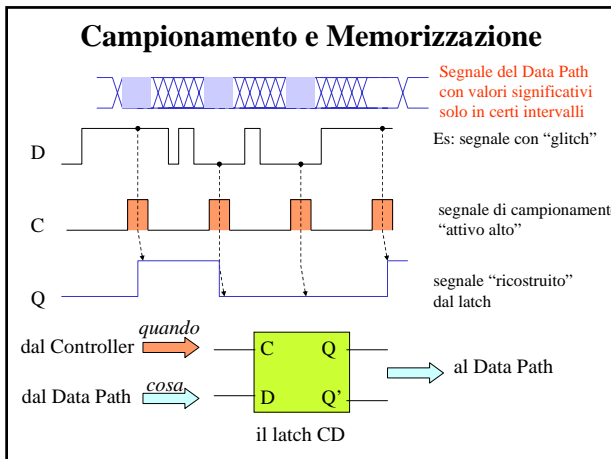

- ### Problemi del latch CD
- Alea statica
  - Durata del transitorio
  - Uscite trasparenti



### Alea statica nel latch CD

q \ CD	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Q

Equazioni caratteristiche "ridondanti"

$$Q = C.D + C'.q + D.q$$

$$Q = (C + q).(C' + D).(D + q)$$

Realizzazione con latch SR

$$Q = S + R'.q$$

$$= C.D + (C.D)'.q$$

$$= C.D + C'.q + \bar{D}.q$$

### Il latch CD a NAND ed a NOR

**Realizzazione a NAND**

$$Q = C.D + C'.q + D.q$$

$$= C.D + ((C' + D).q)$$

$$= (C \uparrow D) \uparrow ((C' \uparrow D) \uparrow q)$$

**Realizzazione a NOR**

$$Q = (C + q).(C' + D).(D + q)$$

$$= (C' + D).((C.D) + q)$$

$$= (C' \downarrow D) \downarrow ((C' \downarrow D) \downarrow q)$$






### Una quarta soluzione







q \ CD	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Q




$$Q = C.D + C'.q$$

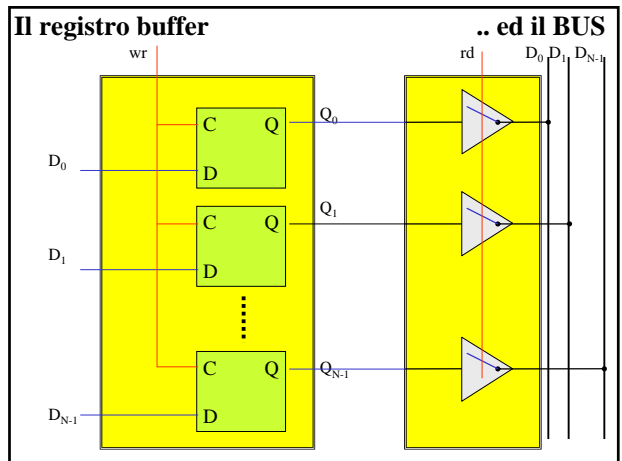   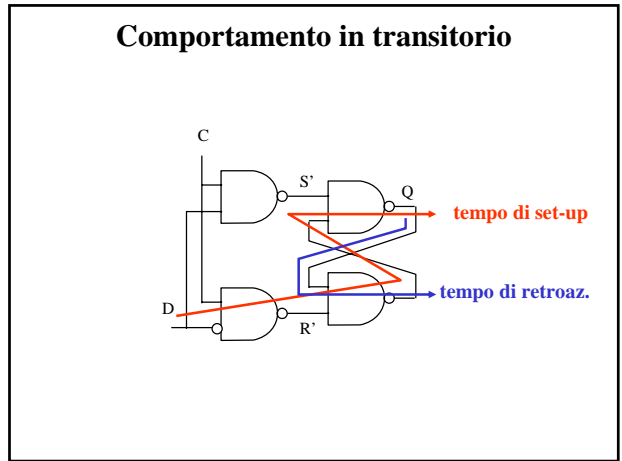N.B. - Il ritardo inerziale dei due NOT elimina l'eventuale "glitch" generato dall'alea statica del MUX.



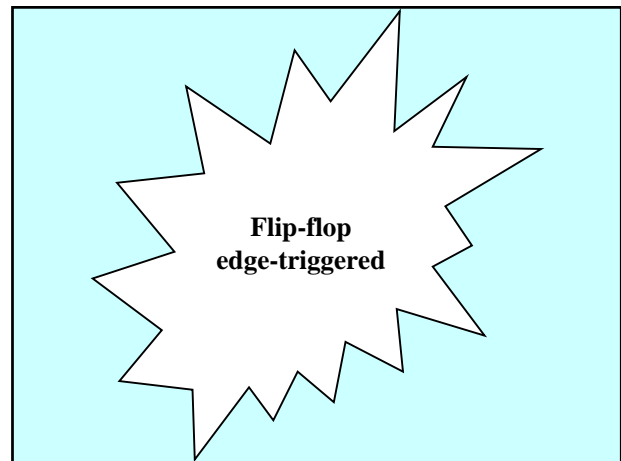   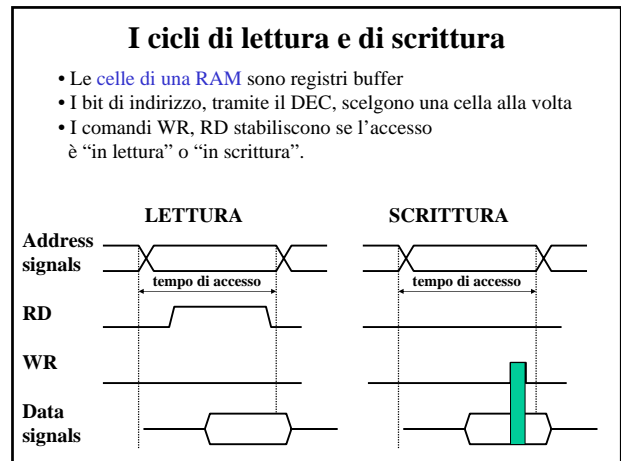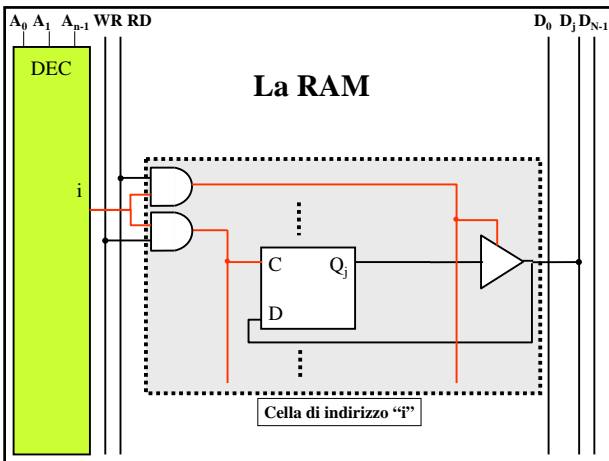



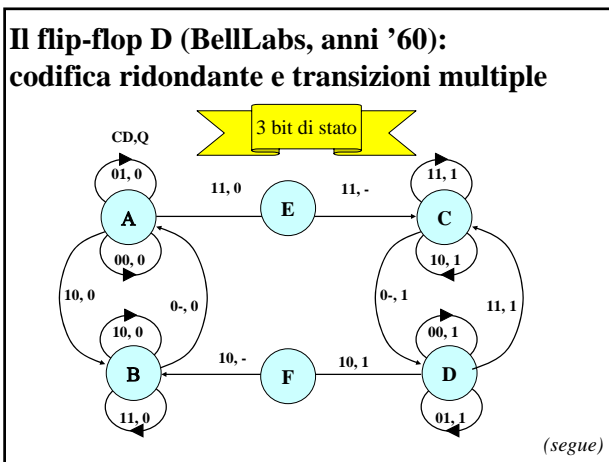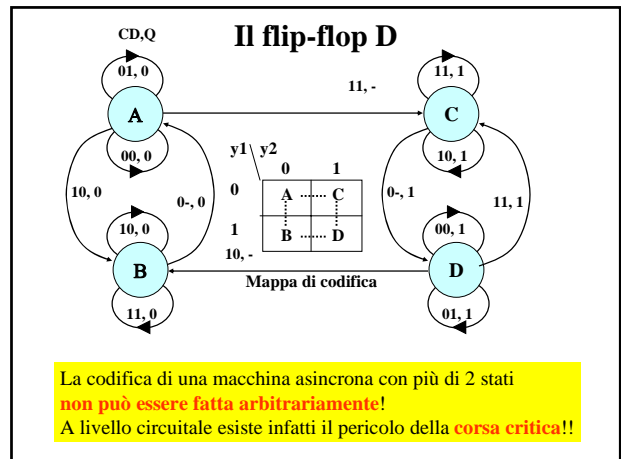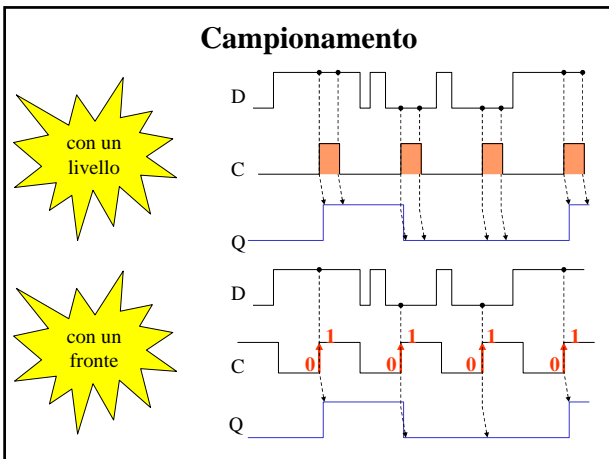

### La tabella delle transizioni

stato		CD			
		00	01	11	10
E =	001	---	---	---	---
A =	011	011,0	011,0	101,0	010,0
B =	010	011,0	011,0	010,0	010,0
	100	---	---	---	---
C =	101	111,1	111,1	101,1	101,1
D =	111	111,1	111,1	101,1	110,1
F =	110	---	---	---	010,-

$y_1 y_2 y_3$        $Y_1 Y_2 Y_3, Q$

(segue)









### Sintesi a NAND (1)

$y_1 y_2 y_3$	CD			
	00	01	11	10
000	-	-	-	-
001	-	-	-	-
011	0	0	0	0
010	0	0	0	0
100	-	-	-	-
101	1	1	1	1
111	1	1	1	1
110	-	-	-	-

Q

$Q = y_1$

  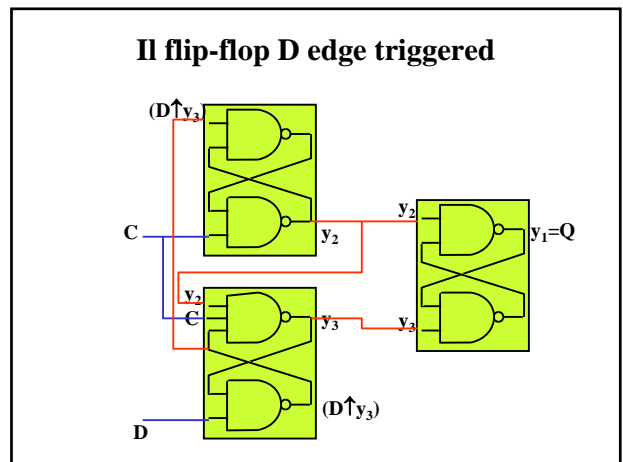 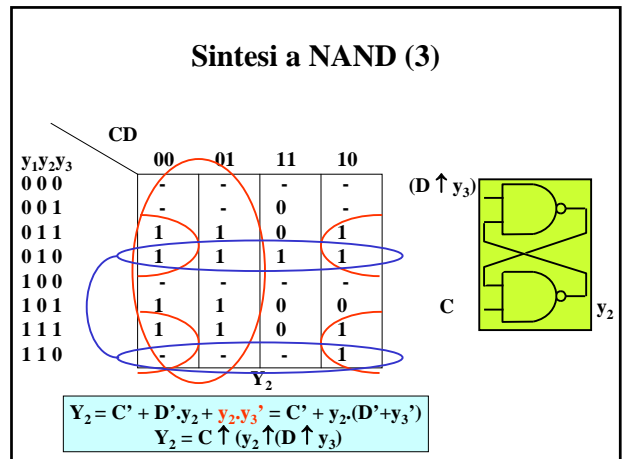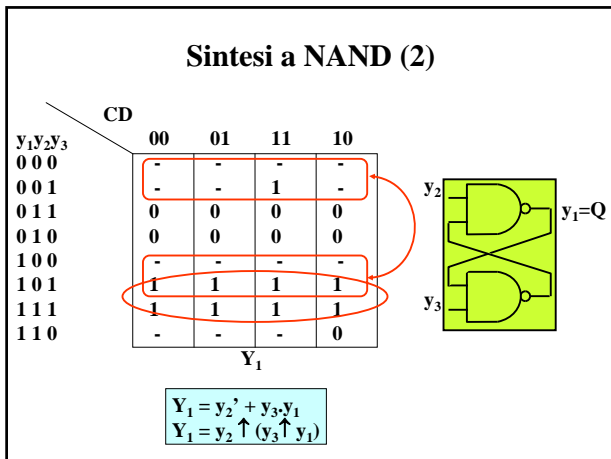


# 6.3 Analisi e Sintesi

# Analisi

### Il procedimento di analisi

Il procedimento di analisi di una rete sequenziale asincrona è formato da 5 passi e consente di dedurre il comportamento dallo schema logico:

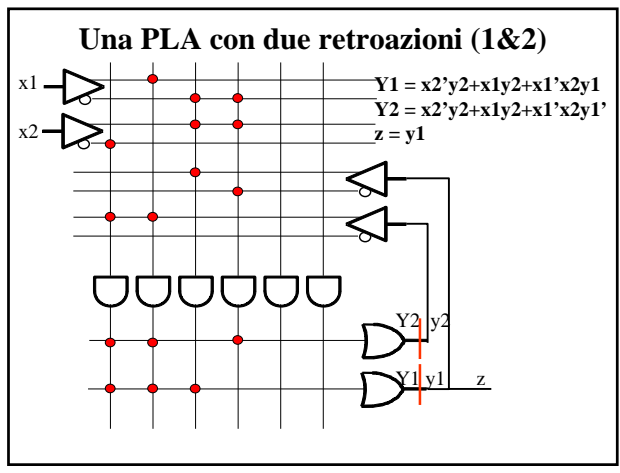- 1: individuazione delle variabili di stato,
- 2: analisi della parte combinatoria,
- 3: individuazione della tabella delle transizioni,
- 4: studio delle condizioni di stabilità,
- 5: individuazione della tabella di flusso e del grafo degli stati.










### Una PLA con due retroazioni (3)

$Y_1 = x_2'y_2 + x_1y_2 + x_1'x_2y_1$   
 $Y_2 = x_2'y_2 + x_1y_2 + x_1'x_2y_1'$   
 $z = y_1$

$y_1y_2$	$x_1x_2$				$Y_1$	$Y_2$
	00	01	11	10		
00	0	0	0	0	0	0
01	1	0	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1
10	0	1	0	0	0	0

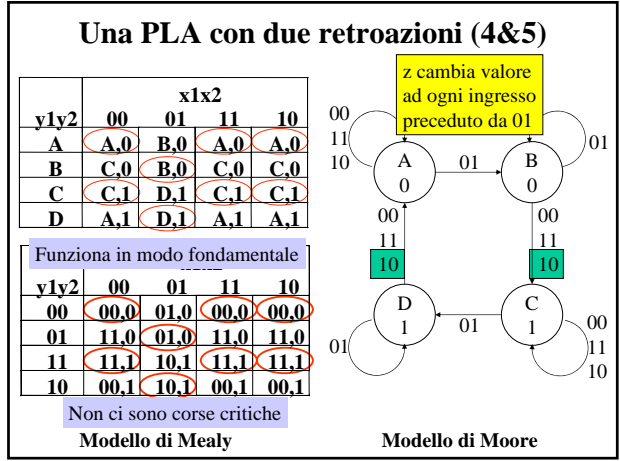
Eliminazione alee statiche:  $y_1y_2$  in  $Y_1$ ,  $y_1'y_2$  in  $Y_2$



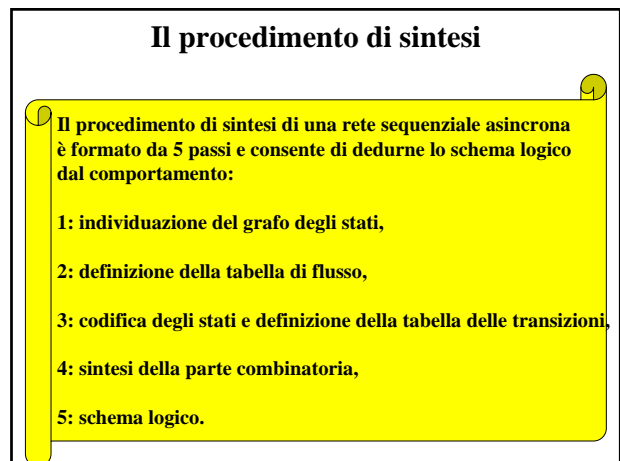 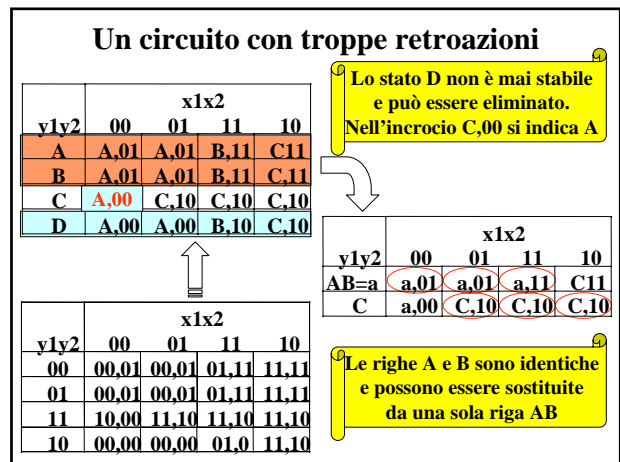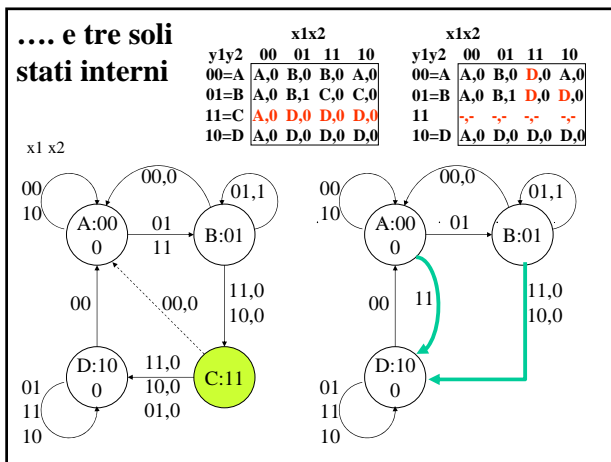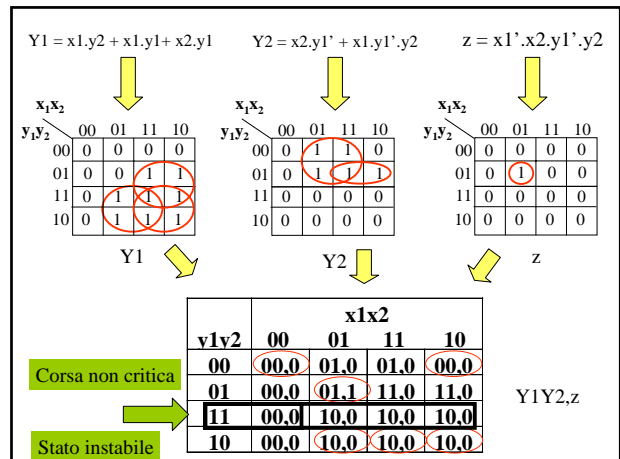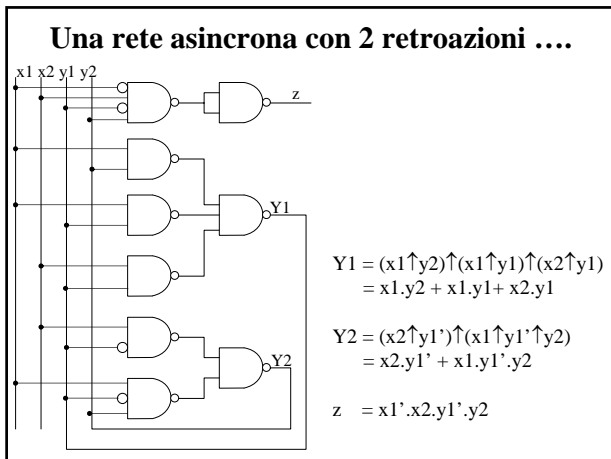

 
### Esempio di sintesi


Comportamento: "z cambia valore ad ogni fronte di salita di x"  
 1 - Lampada da tavolo



 2 - Divisore x2 della frequenza di un segnale periodico



### Esempio (1: grafo degli stati)

 

**Stabilità** - Ogni stato è stabile per l'ingresso che lo genera.  
**Indifferenza sull'uscita** - La modifica di uscita può avvenire già durante la transizione oppure, indifferentemente, essere rinviata al raggiungimento della stabilità.


### Esempio (2: tabella di flusso)

	x	
stato	0	1
α	α,1	β,-
β	γ,0	β,0
γ	γ,0	δ,-
δ	α,1	δ,1

#### CONTROLLI FORMALI

- In ogni riga ci deve essere almeno una condizione di stabilità.
- In ogni colonna si deve raggiungere sempre una stabilità.
- Le situazioni di instabilità devono indicare uno stato futuro stabile nella colonna (assenza di transizioni multiple).
 
### Esempio (3: tabella delle transizioni)



Grafo delle adiacenze e mappa di codifica

	x	
y1,y2	0	1
α:00	00,1	01,-
β:01	11,0	01,0
γ:11	11,0	10,-
δ:10	00,1	10,1

Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, z

**Codifica degli stati** - A stati consecutivi (stato presente e futuro) si devono assegnare configurazioni adiacenti.

### Esempio (4: espressioni)


Ipotesi: si desiderano reti minime di tipo SP

	y <sub>1</sub> y <sub>2</sub>			
x	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

$$Y_1 = x' \cdot y_2 + x \cdot y_1 + y_2 \cdot y_1 \quad Y_2 = x' \cdot y_2 + x \cdot y_1' + y_2 \cdot y_1' \quad z = y_2'$$

**Coperture ridondanti** - Per eliminare a priori il pericolo di alea statica (qui causato dal probabile sfasamento tra x e x') "ogni coppia di 1 adiacenti deve essere racchiusa in almeno un RR"; se occorre un RR "in più", si deve dargli dimensione massima.
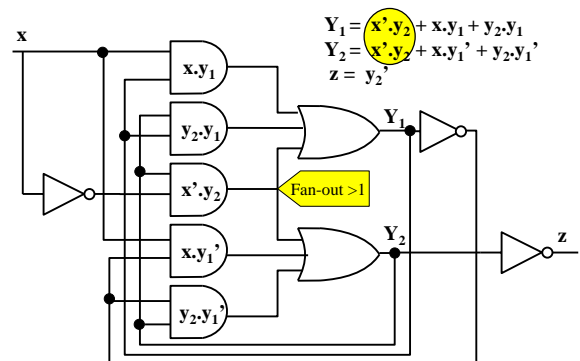
### Esempio (5: schema con retroazioni dirette)




### Esempio (5: schema con latch SR)


$$\begin{aligned}
 Y_1 &= x' \cdot y_2 + x \cdot y_1 + y_2 \cdot y_1 \\
 &= (x' \cdot y_2) + (x + y_2) \cdot y_1 \\
 &= (x' \cdot y_2) + (x' \cdot y_2)' \cdot y_1 \\
 &= S_1 + R_1' \cdot y_1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= x' \cdot y_2 + x \cdot y_1' + y_2 \cdot y_1' \\
 &= x \cdot y_1' + (x' + y_1') \cdot y_2 \\
 &= x \cdot y_1' + (x \cdot y_1)' \cdot y_2 \\
 &= S_2 + R_2' \cdot y_2
 \end{aligned}$$


$$z = y_2'$$

 

### Esempio (5: schema con latch CD)

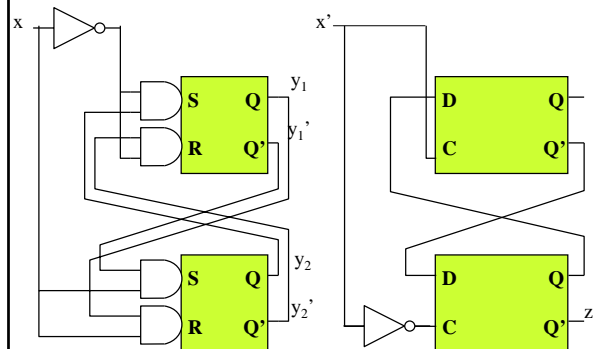

### Esempio (5: schema con flip-flop)

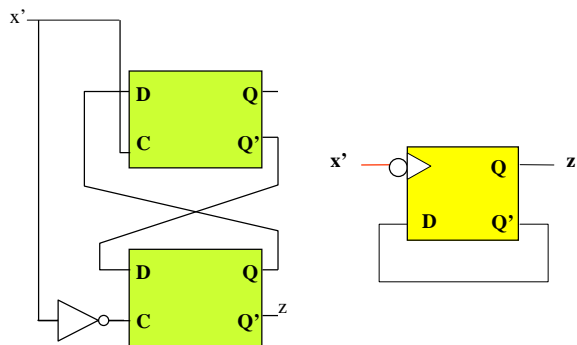

Grafi primitivi e non primitivi

### Grafo primitivo

**Grafo degli stati primitivo** – Grafo in cui ogni stato è stabile per una ed una sola configurazione d'ingresso.


Per individuare le esigenze di stati interni poste dalla specifica di comportamento è spesso utile iniziare il progetto con un **grafo primitivo**.

Di norma il grafo primitivo **non ha il minimo numero possibile di stati interni**


Nota la tabella di flusso primitiva (una sola stabilità per riga), è abbastanza agevole individuare l'**automa minimo**
 
### Riconoscitore della sequenza 00-01-11 grafo primitivo

**IPOTESI**  
I segnali d'ingresso cambiano di valore uno solo alla volta


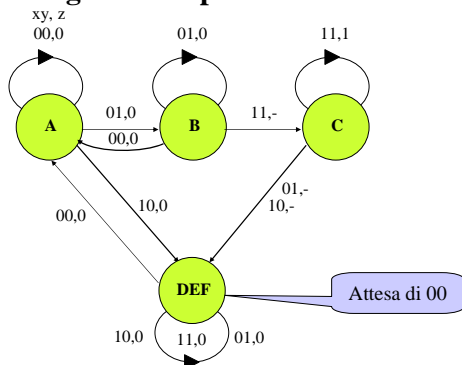
### Riconoscitore della sequenza 00-01-11 grafo non primitivo



### Tabelle di flusso

	00	01	11	10
A	A,0	B,0	-,-	D,0
B	A,0	B,0	C,-	-,-
C	-,-	F,-	C,1	D,-
D	A,0	-,-	E,0	D,0
E	-,-	F,0	E,0	D,0
F	A,0	F,0	E,0	-,-

	00	01	11	10
A	A,0	B,0	-,-	S,0
B	A,0	B,0	C,-	-,-
C	-,-	S,-	C,1	S,-
S	A,0	S,0	S,0	S,0

	00	01	11	10
I	I,0	I,0	C,-	S,0
C	-,-	S,-	C,1	S,-
S	I,0	S,0	S,0	S,0

Tabella primitiva


Tabella ridotta

Tabella minima

Due o più righe (stati) di una tabella di flusso possono sostituire da un'unica riga se, **in ogni colonna** (per ogni ingresso),

- le uscite sono **identiche** quando sono specificate
- gli stati futuri, quando sono specificati, sono o **identici**, o quelli corrispondenti alle **righe in esame**, o quelli di **righe che soddisfano questa condizione**.

### Codifica degli stati

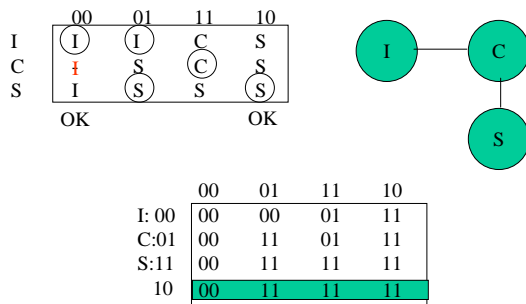

Stato "in più" 10: instabile per autoinizializzazione